

ID: .....

## **Projeto de um contador numérico específico utilizando Máquina de Estados do tipo Mealy**

São José dos Campos - Brasil

26 de Outubro de 2019



ID: .....

## **Projeto de um contador numérico específico utilizando Máquina de Estados do tipo Mealy**

Relatório técnico apresentado como documentação do projeto de Máquina de Estados proposto pela disciplina Laboratório de Sistemas Computacionais: Circuitos Digitais oferecida pela Universidade Federal de São Paulo.

Discente: Claudio Jorge Lopes Filho

Docente: Prof. Dr. Lauro Paulo da Silva Neto

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

26 de Outubro de 2019

# Resumo

Este relatório explica em detalhes o projeto de uma **Máquina de Estados Finitos** do tipo Mealy para a implementação de um contador numérico específico. A sequência não-usual de contagem 1-4-7-8-9-0-1-2-5 foi definida por sorteio e devia apresentar-se de quatro maneiras: crescente, decrescente, mantendo o número atual, exibindo nada e também podendo voltar para o número inicial 1 dependendo das entradas UP, DOWN e RESET com frequência de 1 Hz. Além disso, a contagem foi exibida em um dos displays de sete segmentos do kit *Altera DE2-115* e apresentada ao docente. Para isso, além dos circuitos da Máquina de Estados foram desenvolvidos um divisor de frequência para transformar os 50 MHz nativos do kit para 1 Hz; e um decodificador para transformar *Binary Coded Decimal* (BCD) para sete segmentos. O projeto foi desenvolvido no *software Intel Quartus Prime*, simulado com sucesso e mostrado ao professor.

**Palavras-chaves:** Contador. *Altera*. Quartus Prime. Máquina de Estados Finitos. BCD.

# Lista de ilustrações

Figura 1 – Circuito Integrado CD74HC73. Implementa flip-flops JK. . . . .	9
Figura 2 – Kit <i>Altera DE2-115</i> . . . . .	13
Figura 3 – Detalhes de um número na base 2 . . . . .	14
Figura 4 – Portas lógicas e seu funcionamento . . . . .	14
Figura 5 – Flip-Flop D no <i>Quartus Prime</i> . . . . .	15
Figura 6 – Exemplo de implementação do Flip-Flop D . . . . .	16
Figura 7 – Moore x Mealy . . . . .	17
Figura 8 – Display Ânodo Comum . . . . .	18
Figura 9 – Display de 7 Segmentos . . . . .	19
Figura 10 – Temporizador . . . . .	22
Figura 11 – Decodificador BCD para Decimal pt.1 . . . . .	24
Figura 12 – Decodificador BCD para Decimal pt.2 . . . . .	24
Figura 13 – Decodificador Decimal para Display 7 Segmentos pt.1 . . . . .	25
Figura 14 – Decodificador Decimal para Display 7 Segmentos pt.2 . . . . .	25
Figura 15 – Diagrama de Estados . . . . .	27
Figura 16 – Recorte da Tabela Verdade Clássica . . . . .	28
Figura 17 – Registrador . . . . .	29
Figura 18 – Circuito de Próximo Estado - Bit E3 . . . . .	30
Figura 19 – Circuito de Próximo Estado - Bit E2 . . . . .	30
Figura 20 – Circuito de Próximo Estado - Bit E1 . . . . .	31
Figura 21 – Circuito de Próximo Estado - Bit E0 . . . . .	31
Figura 22 – Circuito de Saída - Bit S3 . . . . .	32
Figura 23 – Circuito de Saída - Bit S2 . . . . .	33
Figura 24 – Circuito de Saída - Bit S1 . . . . .	33
Figura 25 – Circuito de Saída - Bit S0 . . . . .	34
Figura 26 – Projeto Final . . . . .	34
Figura 27 – Forma de onda do Decodificador . . . . .	35
Figura 28 – Forma de onda da Máquina de Estados (UP = 1/DOWN = 0) . . . . .	36
Figura 29 – Forma de onda da Máquina de Estados (UP = 0/DOWN = 1) . . . . .	36
Figura 30 – Forma de onda da Máquina de Estados (UP = 1/DOWN = 1) . . . . .	37
Figura 31 – Forma de onda da Máquina de Estados (UP = 0/DOWN = 0) . . . . .	37
Figura 32 – Forma de onda da Máquina de Estados (RESET = 1) . . . . .	38



# Lista de tabelas

Tabela 1 – Sequência de contagem . . . . .	11
Tabela 2 – Tabela verdade do Flip-Flop D . . . . .	15
Tabela 3 – Tabela verdade do Flip-Flop T . . . . .	16
Tabela 4 – Decodificação BCD/Decimal . . . . .	22
Tabela 5 – Decodificação Decimal/Display 7 Segmentos . . . . .	23
Tabela 6 – Expressões do Decodificador Decimal/Display 7 Segmentos . . . . .	23
Tabela 7 – Entradas UP e DOWN . . . . .	26
Tabela 8 – Estados . . . . .	26
Tabela 9 – Tabela Verdade . . . . .	28
Tabela 10 – Expressões para os bits de Próximo Estado . . . . .	29
Tabela 11 – Expressões para os bits de Saída . . . . .	32





# Sumário


<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>11</b>
2.1	Gerais	11
2.2	Específicos	11
<b>3</b>	<b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA</b>	<b>13</b>
3.1	FPGA	13
3.2	Base Binária	14
3.3	Portas Lógicas	14
3.4	Flip-Flops e Memória	15
3.5	Máquina de Estados Finitos	16
3.6	Divisor de Frequência	17
3.7	Display de 7 Segmentos	18
<b>4</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	<b>21</b>
4.1	Temporizador	21
4.2	Decodificador BCD para 7 Segmentos	22
4.3	Máquina de Estados	26
4.3.1	Requisitos	26
4.3.2	Tabelas Verdade, Estados e Diagrama de Estados	26
4.3.3	Registrador	28
4.3.4	Próximo Estado	29
4.3.5	Função de Saída	32
4.4	Projeto Final	34
<b>5</b>	<b>RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES</b>	<b>35</b>
5.1	Temporizador	35
5.2	Decodificador	35
5.3	Máquina de Estados	36
<b>6</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>39</b>
	<b>REFERÊNCIAS</b>	<b>41</b>



# 1 Introdução

Na atualidade, somos permeados por sistemas digitais. Desde celulares, relógios, exploração espacial até geladeiras inteligentes podemos observar como a evolução da abstração digital foi essencial para o desenvolvimento da humanidade como um todo.

Figura 1 – Circuito Integrado CD74HC73. Implementa flip-flops JK.

 

Fonte: <<https://www.autocorerobotica.com.br/cd74hc73-ci-flip-flop-jk>>

O aumento da complexidade das aplicações fez necessário a criação de elementos eletrônicos e circuitos específicos como os de memória que servem especificamente para guardar informação para uso posterior como visto na [Figura 1](#). Com isso, surgem as Máquinas de Estado Finito. Estas, são circuitos que combinam os dados guardados pelos elementos de memória para mudar a informação armazenada e formar uma saída de acordo com o que foi projetado.

Muitos dos sistemas digitais avançados como semáforos, elevadores e alguns processadores envolvem máquinas de estados finitos. Com o fim de aplicar a fundamentação teórica obtida na disciplina de Circuitos Digitais e obter conhecimento prático sobre o projeto de uma máquina de estados, implementaremos uma do tipo Mealy com os objetivos explicados no capítulo a seguir.



## 2 Objetivos

### 2.1 Gerais

Implementar um contador para a sequência descrita pela [Tabela 1](#) com 1 Hz de frequência utilizando uma Máquina de Estados Finitos do tipo Mealy. A contagem deve responder a três entradas (UP, DOWN e RESET), podendo manter o número atual, apagar o display, seguir a sequência ou inverter a sequência, além de voltar para o número inicial a qualquer instante.

Tabela 1 – Sequência de contagem

1	4	7	8	9	0	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Autor

### 2.2 Específicos

Utilizar o *software* **Quartus Prime** para realizar os seguintes itens:

- Desenvolver uma Máquina de Estados do tipo Mealy composta por:
  - Circuito combinacional de próximo estado.
  - Circuito combinacional de saída.
  - Registrador de estados.
- Desenvolver um circuito decodificador BCD para display de sete segmentos.
- Desenvolver um circuito divisor de frequência de 50 MHz para 1 Hz.
- Conectar os item acima através de *black-boxes*
- Analisar os resultados simulando por *waveforms*.
- Mapear e descarregar o projeto no FPGA do kit *Altera DE2-115*.



## 3 Fundamentação Teórica


Nesse capítulo, introduziremos os conceitos teóricos necessários para implementarmos o projeto com os objetivos desejados.

### 3.1 FPGA

Segundo Harris e Harris (2013, p. 274) "*A field programmable gate array (FPGA) is an array of reconfigurable gates.*"<sup>1</sup> (1). São muito utilizados em sistemas complexos, embarcados e conseguem implementar circuitos tanto em esquemático quanto em *Hardware Description Languages* (HDLs) possibilitando a facilidade de uso em projetos.

Utilizaremos o *software Quartus Prime* para sintetizar os circuitos e integrar ao FPGA *Altera Cyclone®IV 4CE115* do kit *Altera DE2-115* visto na figura [Figura 2](#).

Figura 2 – Kit *Altera DE2-115*

 

Fonte: <https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/solutions/partners/partner-profile/terasic-inc-/board/altera-de2-115-development-and-education-board.html>

<sup>1</sup> Uma matriz de portas programáveis em campo, field programmable gate array(FPGA), é um arranjo de portas reconfiguráveis. Em tradução livre do inglês.

## 3.2 Base Binária

Vivemos em um mundo no qual a base numérica 10 é predominante. Isso se deve ao fato de possuímos 10 dedos nas mãos e facilitar a contagem. Por outro lado, em sistemas digitais, a base binária é a mais recomendada, visto que a representação sim/não, aberto/fechado, alta tensão/baixa tensão é adequada quando trabalhamos com circuitos elétricos.

Figura 3 – Detalhes de um número na base 2

$$10110_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 22_{10}$$

one sixteen
no eight
one four
one two
no one


Fonte: Digital Design and Computer Architecture (1)

Na base 2, tratamos cada dígito como a existência ou não de uma potência de 2, começando de  $2^{N-1}$  até  $2^0$ , onde  $N$  é o número de dígitos. Tome como exemplo a Figura 3 na qual dissecamos o número  $10110_2$ . Os dígitos de valor 1 indicam que  $10110_2 = 2^4 + 2^2 + 2^1$  (1).

## 3.3 Portas Lógicas

Se aproveitando da base binária, George Boole, em 1854, publicou *An Investigation of the Laws of Thought* no qual descreveu operações com variáveis binárias que assumem o valor VERDADEIRO ou FALSO, dando origem ao que conhecemos como variáveis e lógica booleana (1).

Figura 4 – Portas lógicas e seu funcionamento

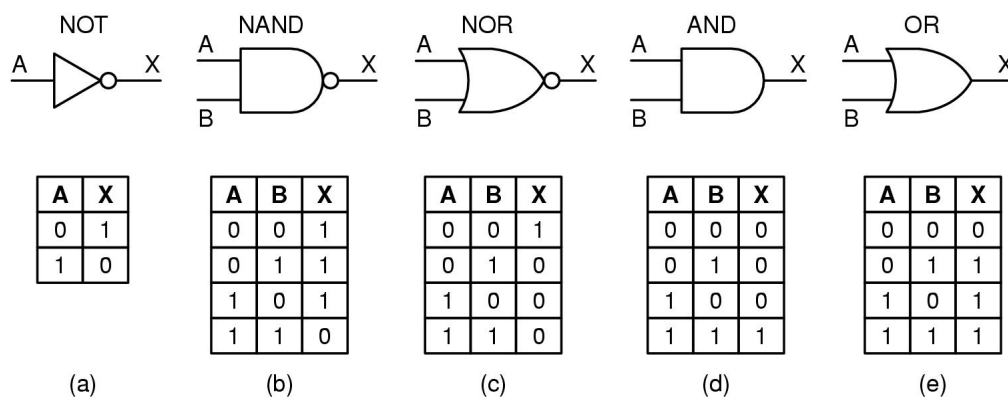

A e B representam as entradas e X a saída. Fonte: <[http://www.dpi.inpe.br/~carlos/Academicos/Cursos/ArqComp/aula\\_5bn1.html](http://www.dpi.inpe.br/~carlos/Academicos/Cursos/ArqComp/aula_5bn1.html)>



A partir disso a eletrônica digital, com base na lógica criada por Boole, deu origem as portas lógicas (Figura 4), elementos básicos de qualquer sistema digital.

Unindo as entradas e saídas das portas primitivas mostradas na Figura 4 formamos circuitos mais complexos conhecidos como combinacionais, circuitos lineares em que as saídas dependem apenas das entradas; ou sequenciais, circuitos em que a saída de uma porta a realimenta (1).

Com base na lógica dos circuitos sequenciais, podemos definir o elemento principal para a implementação de Máquinas de Estado, os flip-flops.

### 3.4 Flip-Flops e Memória


Os flip-flops, também conhecidos como multivibradores biestáveis, são extremamente importante para os circuitos digitais, pois são capazes de armazenar dados devido a sequencialidade da sua montagem (Figura 6). Em geral, o mesmo flip-flop pode ser montado de diversos jeitos diferentes. Todos são síncronos e dependem de uma entrada de clock, podendo ela ser sensível à borda de subida ou descida. Algumas implementações decidem omitir a saída Q', como no *Quartus Prime* (Figura 5).

Existem quatro tipos de flip-flops: SR, JK, T e D e para a implementação da Máquina de Estados descrita neste relatório utilizamos o flip-flop do tipo D e do tipo T.

A peculiaridade do flip-flop D que o fez ser escolhido para esse projeto foi sua propriedade de simplesmente armazenar o valor da sua entrada e sua saída como visto na Tabela 2, servindo como registrador e memória de estados.

Já o flip-flop T foi utilizado para o divisor de frequência já que sua principal propriedade faz inverter o valor da saída dependendo do valor da entrada T (Tabela 3) nos permitindo criar contadores.

Figura 5 – Flip-Flop D no *Quartus Prime*

 


Fonte: Autor

Tabela 2 – Tabela verdade do Flip-Flop D

D	Clock	Preset	Clear	Q
x	x	0	1	1
x	x	1	0	0
0	Subida	1	1	0
1	Subida	1	1	1

Fonte: Autor

Figura 6 – Exemplo de implementação do Flip-Flop D

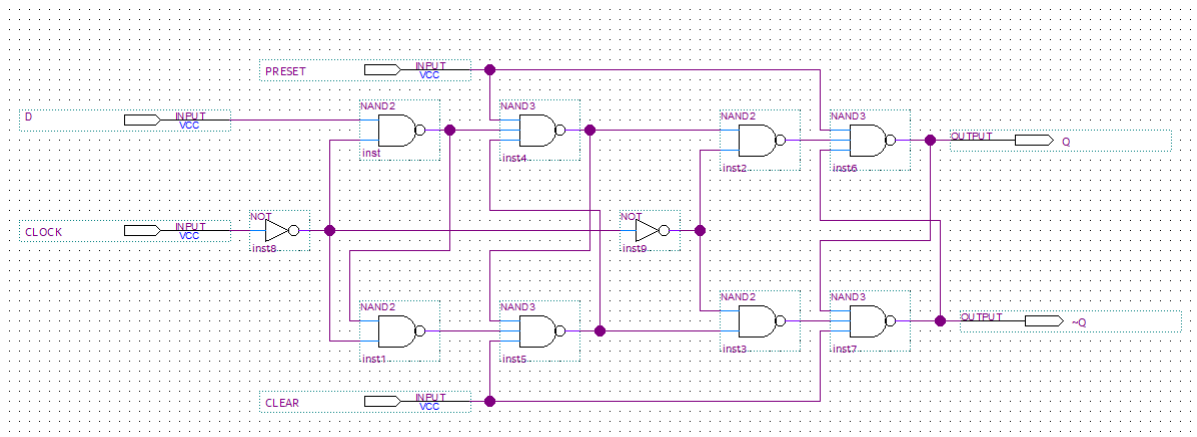

Fonte: Autor

Tabela 3 – Tabela verdade do Flip-Flop T

T	Clock	Preset	Clear	Q
x	x	0	1	1
x	x	1	0	0
0	Subida	1	1	Q
1	Subida	1	1	Q'


Fonte: Autor

### 3.5 Máquina de Estados Finitos

Máquinas de Estados Finitos são circuitos sequenciais que alternam entre estados predefinidos controlados por sinais de entrada e um sinal de *clock* (2). Elas são compostas por três blocos: Circuito combinacional de próximo estado, circuito combinacional de saída e um registrador de estados. A cada ciclo de *clock*, a Máquina de Estados é atualizada com o resultado computado pelo circuito de próximo estado e a saída é formulada com o novo valor adquirido pelo registrador.

Existem dois tipos de Máquinas de Estado: Moore e Mealy. Os dois nomes são dados em homenagem aos seus criadores *Edward F. Moore* autor do artigo *Gedanken-experiments on Sequential Machines* em 1956 e *George H. Mealy* autor de *A Method of Synthesizing Sequential Circuits* em 1955 (1). Entender as diferenças entre os dois tipos é essencial. A máquina de Moore possui a saída dependente apenas do estado atual guardado pelo registrador e quando é utilizada como contador não precisa de um circuito combinacional de saída, pois cada estado pode representar o número a ser contado. Já a máquina de Mealy tem a saída dependente do estado atual e das entradas. Isso pode causar mudanças assíncronas na saída já que as entradas não precisam de um ciclo de *clock* para serem alteradas (Figura 7).

Figura 7 – Moore x Mealy

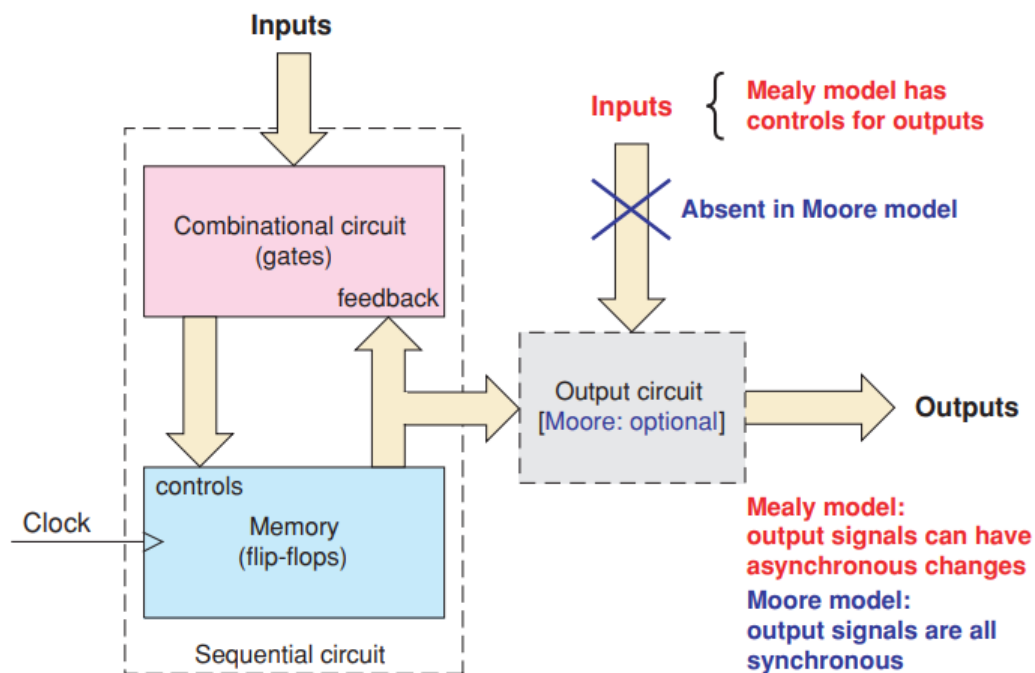

Fonte: Digital Systems: Principles and Applications(2).

## 3.6 Divisor de Frequência

Existem casos, como neste projeto, em que o *clock* fornecido vai além do necessário. Para adaptar o *clock* que temos disponível precisamos de um divisor de frequência.

Esse tipo de circuito digital nada mais é do que um contador que replica o sinal de *clock* um determinado número de vezes. Segundo Tocci, Widmer e Moss (2007, p.364) "*In any counter, the signal at the output of the last FF (i.e., the MSB) will have a frequency equal to the input clock frequency divided by the MOD number of the counter.*"<sup>2</sup> (2).

A citação acima pode ser traduzida da seguinte maneira: seja  $clock_{desejado}$  a frequência de *clock* que desejamos obter e  $clock_{disponível}$  a frequência de *clock* que temos disponível, o MOD  $N$  do contador que devemos construir pode ser dado por:

$$N = \frac{clock_{disponível}}{clock_{desejado}}$$


Desse modo, se possuímos um *clock* de 100 Hz e precisamos de 2 Hz, basta dividi-los e construir um contador MOD-50 com 100 Hz de entrada.

<sup>2</sup> Em qualquer contador, o sinal na saída do último FF (flip-flop) terá a frequência igual a frequência de entrada dividida pelo MOD do contador. Tradução livre do inglês.

### 3.7 Display de 7 Segmentos

Neste projeto, a saída da Máquina de Estado deveria ser exibida em um dos displays de sete segmentos do kit *Altera DE2-115*. Para que a exibição ocorra de maneira satisfatória é necessário saber que os displays são do tipo ânodo comum como mostrado na [Figura 8](#), ou seja, são ativos em sinal baixo.


Figura 8 – Display Ânodo Comum

 

Fonte: <<https://www.electronica-pt.com/eletronica-digital/display-7-segmentos>>

Para ativar o display dependendo da entrada que temos, basta atribuir um valor a cada saída do display decidindo se desejamos acendê-lo ou apagá-lo ([Figura 9](#)). Sabendo quais segmentos acender, basta codificar um circuito combinacional que transforme código BCD para um sinal nomeado com o decimal correspondente. A partir disso, criamos outro circuito para acender os segmentos baseado no decimal desejado.

Figura 9 – Display de 7 Segmentos

 

Fonte: <<http://tot.eng.br/multiplexacao-display-7-segmentos-arduino/>>



## 4 Desenvolvimento

Neste capítulo será explicado em detalhes a implementação da Máquina de Estados utilizando a fundamentação teórica desenvolvida no capítulo anterior.

### 4.1 Temporizador

Para a execução do projeto, foi solicitado que a transição de contagem acontecesse em uma frequência de 1 Hz. Por outro lado, a frequência nativa do kit *Altera DE2-115* é de 50 MHz e precisamos construir um divisor de frequência. Como fundamentado na seção 3.6, podemos utilizar a equação proposta para identificarmos o MOD do contador que deveremos implementar.

$$N = \frac{clock_{disponível}}{clock_{desejado}}$$

Com  $clock_{disponível} = 50 \text{ MHz}$  e  $clock_{desejado} = 1 \text{ Hz}$  temos que:


$$N = \frac{50 \text{ MHz}}{1 \text{ Hz}} = 50.000.000$$

Desse modo, foi construído um contador assíncrono MOD-50.000.000 com entrada de 50 MHz.

Primeiramente devemos notar que  $50.000.000_{10} = 10111110101111000010000000_2$  e são necessários 26 bits para representá-lo. Desse modo, precisamos de 26 flip-flops do tipo T de modo a alcançar a representação.

Para que o contador funcione, ligamos o pino VCC à entrada T de todos os elementos e conectamos os flip-flops em sequência de modo que a saída negada de um conecte-se à entrada de clock do outro. Teremos um contador MOD- $2^{26}$ , ou seja, MOD-67.108.863 que não é o que desejamos. Precisamos resetar a contagem quando o conjunto de flip-flops alcançar o valor 50.000.000 e para isso basta juntar a saída dos flip-flops 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 (contando a partir do *clock* original) em uma porta AND, negar e conectar à entrada CLEAR de todos os flip-flops do contador como pode ser visto no Temporizador final da [Figura 10](#).

Figura 10 – Temporizador

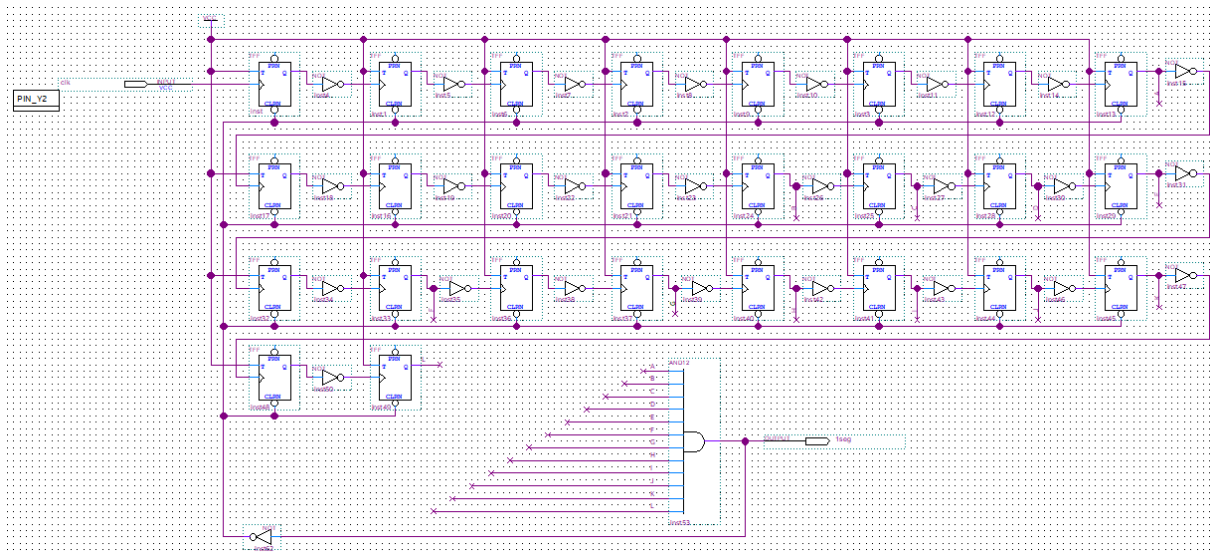

Fonte: Autor

## 4.2 Decodificador BCD para 7 Segmentos

Para possibilitar a exibição utilizando o display de 7 segmentos disponível no kit *Altera DE2-115* foi necessário criar um decodificador BCD para display de 7 segmentos. A execução foi feita em duas partes: Primeiramente, decodificar o BCD para decimal e depois decodificar o decimal para display de 7 segmentos.

Para decodificar BCD para decimal é simples, pois cada número equivale a apenas uma expressão booleana como podemos ver pela [Tabela 4](#).

Tabela 4 – Decodificação BCD/Decimal

Entradas				Saídas									
W	X	Y	Z	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Fonte: Autor



A decodificação do decimal também é simples, porém agora a expressão de cada segmento é maior (Tabela 5). Seleccionamos todos os bits de valor 0 e passamos por uma porta NOR, garantindo a saída ativa em baixa do display ânodo comum visto na seção 3.7 além de desativar todos os segmentos para qualquer número entre 10 e 15. A implementação das expressões definidas na Tabela 6 se encontra nas figuras 11, 12, 13, 14.

Tabela 5 – Decodificação Decimal/Display 7 Segmentos

	a	b	c	d	e	f	g
S0	0	0	0	0	0	0	1
S1	1	0	0	1	1	1	1
S2	0	0	1	0	0	1	0
S3	0	0	0	0	1	1	0
S4	1	0	0	1	1	0	0
S5	0	1	0	0	1	0	0
S6	0	1	0	0	0	0	0
S7	0	0	0	1	1	1	1
S8	0	0	0	0	0	0	0
S9	0	0	0	0	1	0	0
S10	1	1	1	1	1	1	1
S11	1	1	1	1	1	1	1
S12	1	1	1	1	1	1	1
S13	1	1	1	1	1	1	1
S14	1	1	1	1	1	1	1
S15	1	1	1	1	1	1	1


Fonte: Autor

Tabela 6 – Expressões do Decodificador Decimal/Display 7 Segmentos

	Expressões
a	$(S0 + S2 + S3 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)'$
b	$(S0 + S1 + S2 + S3 + S4 + S7 + S8 + S9)'$
c	$(S0 + S1 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)'$
d	$(S0 + S2 + S3 + S5 + S6 + S8 + S9)'$
e	$(S0 + S2 + S6 + S8)'$
f	$(S0 + S4 + S5 + S6 + S8 + S9)'$
g	$(S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S8 + S9)'$


Fonte: Autor

Figura 11 – Decodificador BCD para Decimal pt.1

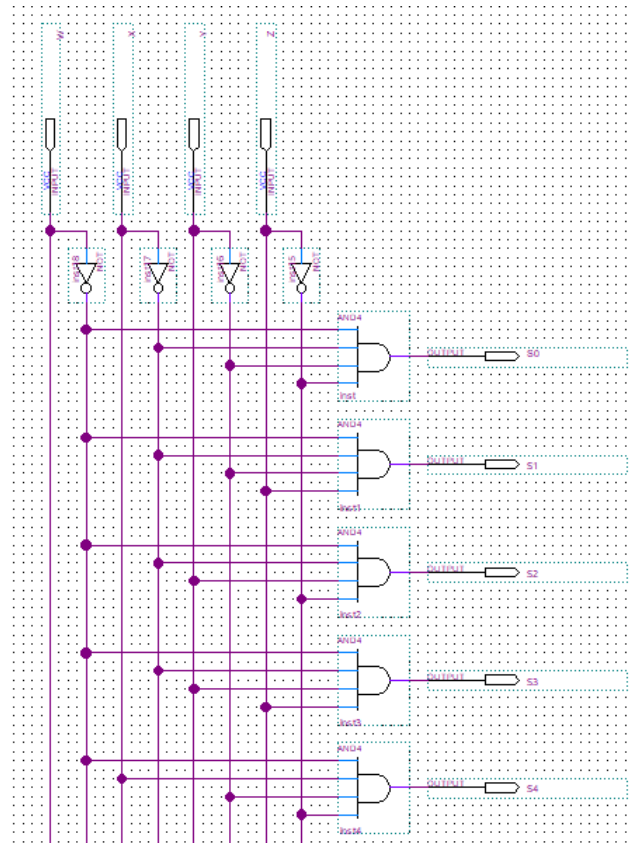


Fonte: Autor

Figura 12 – Decodificador BCD para Decimal pt.2

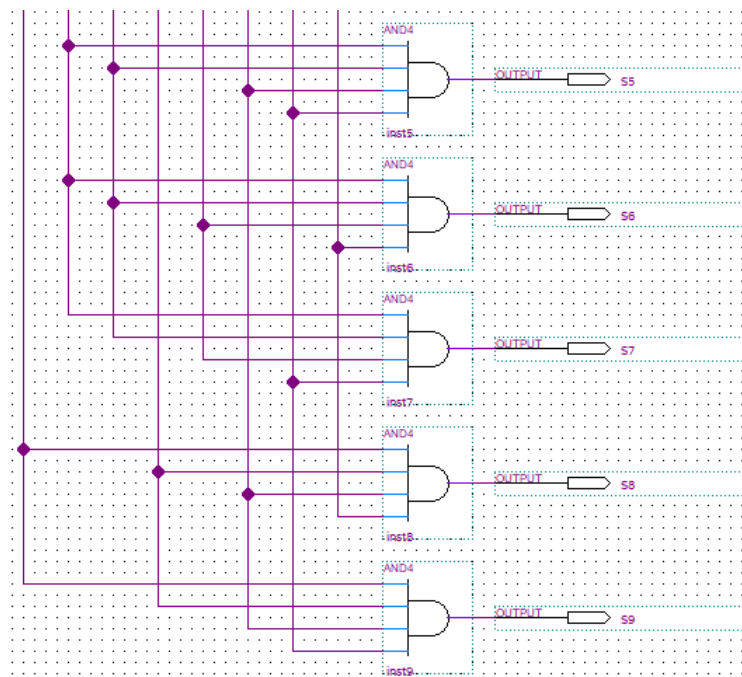


Fonte: Autor

Figura 13 – Decodificador Decimal para Display 7 Segmentos pt.1

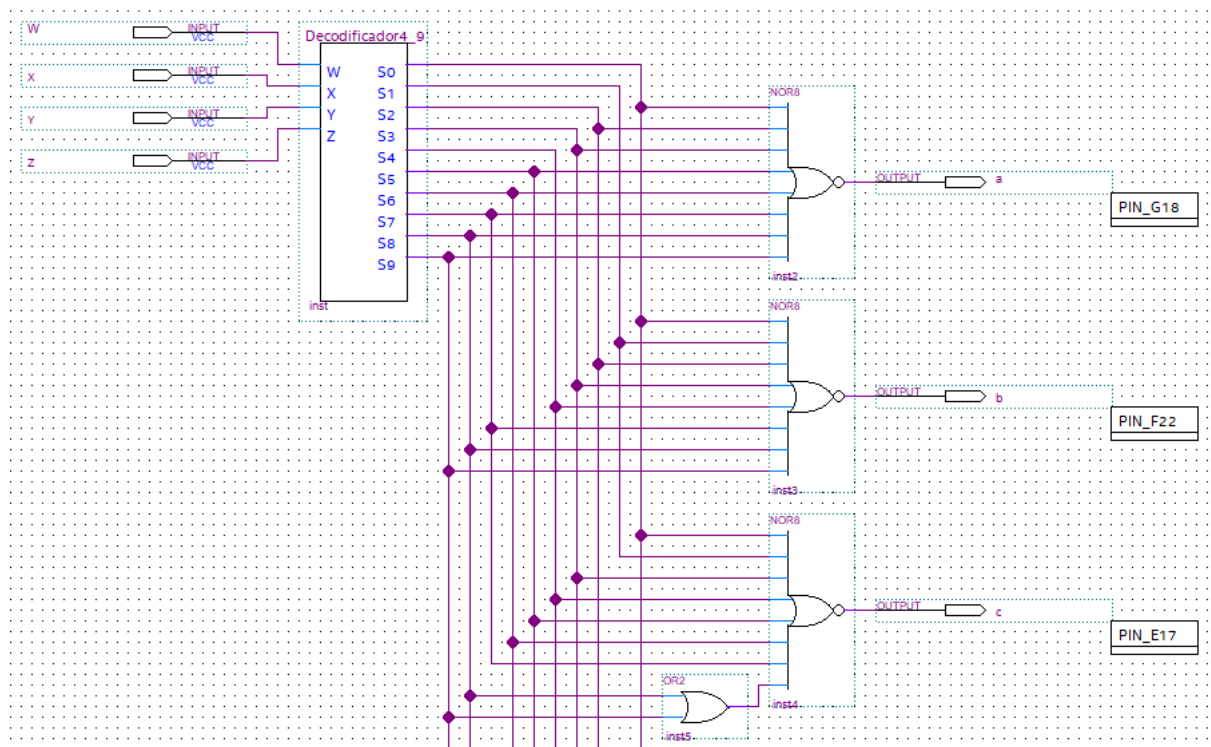

Fonte: Autor

Figura 14 – Decodificador Decimal para Display 7 Segmentos pt.2

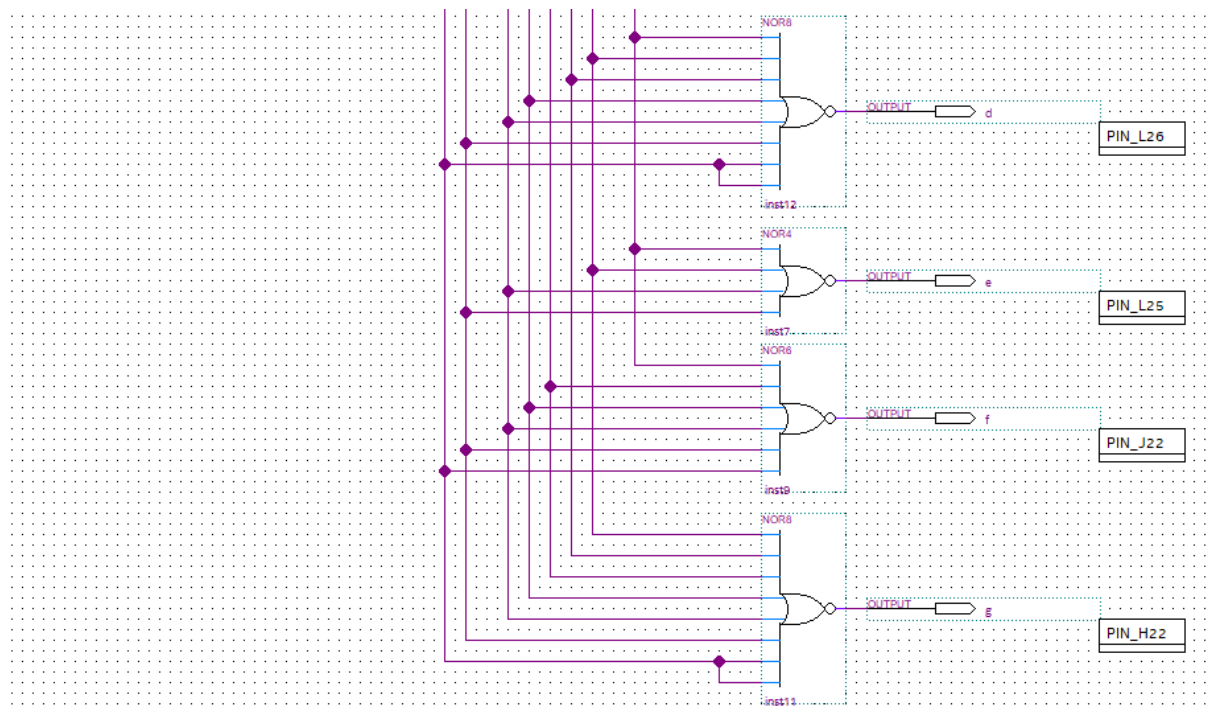

Fonte: Autor

## 4.3 Máquina de Estados

Esta seção vai tratar da Máquina de Estados como uma unidade. Cada subseção cuidará de uma parte específica de sua montagem.

### 4.3.1 Requisitos

A Máquina de Estados deve ter três entradas, UP, DOWN e RESET. A entrada RESET é independente das outras duas e a sequência deve voltar para o início quando esta estiver em nível alto. Já as outras respondem à [Tabela 7](#):

Tabela 7 – Entradas UP e DOWN

UP	DOWN	Ação
0	0	Manter Estado
0	1	Decrescer
1	0	Crescer
1	1	Ir para o <i>Blank</i>

Fonte: Autor

Além disso, ao crescer ou decrescer quando se encontra no estado *Blank* a sequência deve sempre voltar para o primeiro número, no caso 1.

### 4.3.2 Tabelas Verdade, Estados e Diagrama de Estados

Para desenvolver o contador utilizando Máquina de Mealy, precisamos decidir a quantidade de estados necessários. Isso define também a quantidade de flip-flops que o registrador precisa ter. Temos nove números e um estado de blank, portanto 10 estados no total ([Tabela 8](#)). A quantidade de bits necessários é igual a  $\lceil \log_2 10 \rceil$ , ou seja, 4 bits.


Tabela 8 – Estados

Estado	Codificação
A	0000
B	0001
C	0010
D	0011
E	0100
F	0101
G	0110
H	0111
I	1000
Blank	1001

Fonte: Autor

Além da codificação dos estados. O projeto de uma Máquina de Estados também requer um diagrama de estado, mostrando todas as transições possíveis dependendo das entradas. O diagrama mostrado na [Figura 15](#) segue o modelo de Mealy, no qual cada aresta representa uma combinação de entrada em conjunto com a saída esperada. O triângulo ao lado do estado *A* indica que ele é o estado inicial. O diagrama foi criado utilizando o *software JFLAP*. (3)

Figura 15 – Diagrama de Estados

 

Fonte: Autor

Para a organização execução do projeto, o diagrama de estado foi convertido em uma tabela verdade afim de encontrarmos e simplificarmos expressões para cada elemento. A [Tabela 9](#) mostra uma versão simplificada desta, enquanto a [Figura 16](#) mostra um recorte da tabela original.

Tabela 9 – Tabela Verdade

Estado Atual	Próximo Estado/Saída			
	UD(0,0)	UD(0,1)	UD(1,0)	UD(1,1)
A(0000)	A(0000)/0001	I(1000)/0101	B(0001)/0100	Blank(1001)/1111
B(0001)	B(0001)/0100	A(0000)/0001	C(0010)/0111	Blank(1001)/1111
C(0010)	C(0010)/0111	B(0001)/0100	D(0011)/1000	Blank(1001)/1111
D(0011)	D(0011)/1000	C(0010)/0111	E(0100)/1001	Blank(1001)/1111
E(0100)	E(0100)/1001	D(0011)/1000	F(0101)/0000	Blank(1001)/1111
F(0101)	F(0101)/0000	E(0100)/1001	G(0110)/0001	Blank(1001)/1111
G(0110)	G(0110)/0001	F(0101)/0000	H(0111)/0010	Blank(1001)/1111
H(0111)	H(0111)/0010	G(0110)/0001	I(1000)/0101	Blank(1001)/1111
I(1000)	I(1000)/0101	H(0111)/0010	A(0000)/0001	Blank(1001)/1111
Blank(1001)	Blank(1001)/1111	A(0000)/0001	A(0000)/0001	Blank(1001)/1111

Fonte: Autor

Figura 16 – Recorte da Tabela Verdade Clássica

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	E3	E2	E1	E0	U	D		E3'	E2'	E1'	E0'		S3	S2	S1	S0
2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	1
3	0	0	0	0	0	1		1	0	0	0		0	1	0	1
4	0	0	0	0	1	0		0	0	0	1		0	1	0	0
5	0	0	0	0	1	1		1	0	0	1		1	1	1	1
6	0	0	0	1	0	0		0	0	0	1		0	1	0	0
7	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0		0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0		0	0	1	0		0	1	1	1
9	0	0	0	1	1	1		1	0	0	1		1	1	1	1
10	0	0	1	0	0	0		0	0	1	0		0	1	1	1
11	0	0	1	0	0	1		0	0	0	1		0	1	0	0
12	0	0	1	0	1	0		0	0	1	1		1	0	0	0
13	0	0	1	0	1	1		1	0	0	1		1	1	1	1

Fonte: Autor


Na [Figura 16](#), E3, E2, E1, E0 representam os bits do estado sendo E3 o mais significativo, U representa a entrada UP e D a entrada DOWN. E3', E2', E1' e E0' indicam o próximo estado a ser visitado dado o estado atual e as entradas. S3, S2, S1 e S0 são os bits do número de saída.

### 4.3.3 Registrador

Para armazenar os valores do estado atual, foi criado um banco de flip-flops do tipo D que reagem ao *clock* de 1 Hz, guardam o resultado do circuito de Próximo de Estado a cada ciclo de *clock* e transmitem o valor atual para o circuito combinacional de saída. Agregado a isso vem a entrada RESET, que passa por uma porta NOT e vai para as entradas CLEAR

dos flip-flops, setando o valor de estado atual para 0000 como podemos ver implementado na Figura 17.

Figura 17 – Registrador

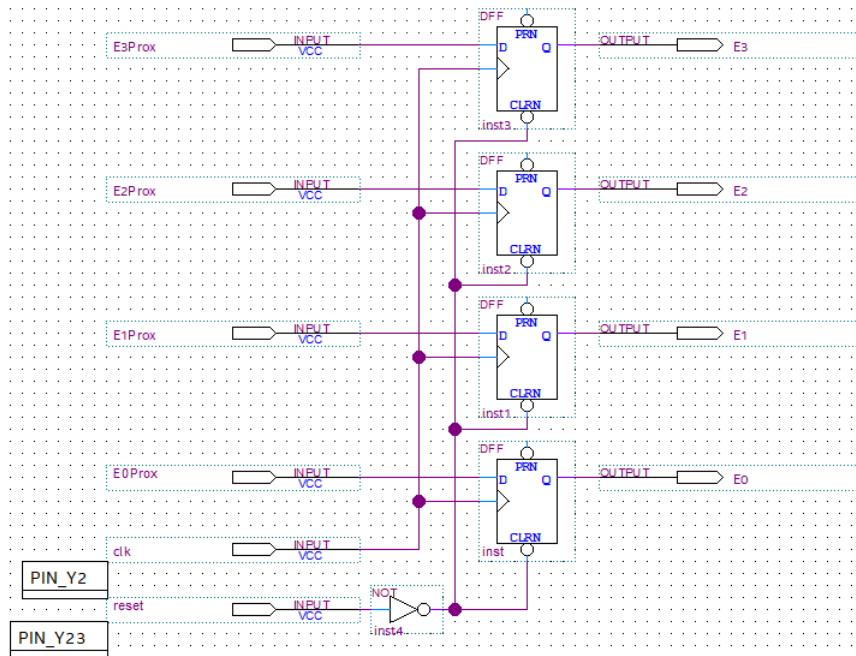

Fonte: Autor

#### 4.3.4 Próximo Estado

A cada ciclo de *clock* o circuito de próximo estado define qual estado deve ser acessado com base nas entradas fornecidas. Simplificando a tabela verdade mostrada na Tabela 9 através das técnicas conhecidas, como por exemplo o mapa de Karnaugh, conseguimos as expressões (Tabela 10) de cada bit de estado. Para facilitar o trabalho foi utilizada a ferramenta online que utiliza essa técnica. (4)


Tabela 10 – Expressões para os bits de Próximo Estado

Bit	Expressão
E3	$U.D + E3.U'D' + E2.E1.E0.U + E3'E2'E1'E0'D$
E2	$E2.E1'D' + E2.E0'D' + E2.E0.U' + E2.E1.U' + E3.E0'U'D + E2'E1.E0.U.D'$
E1	$E1.E0'D' + E1.E0.U' + E3.E0'U'D + E3'E1'E0.U.D' + E2.E1'E0'U'D$
E0	$U.D + E3'E0'U + E0.U'D' + E1.E0'D + E2.E0'D + E3.E0'D$

Fonte: Autor


As figuras 18, 19, 20, 21 mostram a implementação final do circuito de próximo estado de maneira simplificada para facilitar a visualização.

Figura 18 – Circuito de Próximo Estado - Bit E3

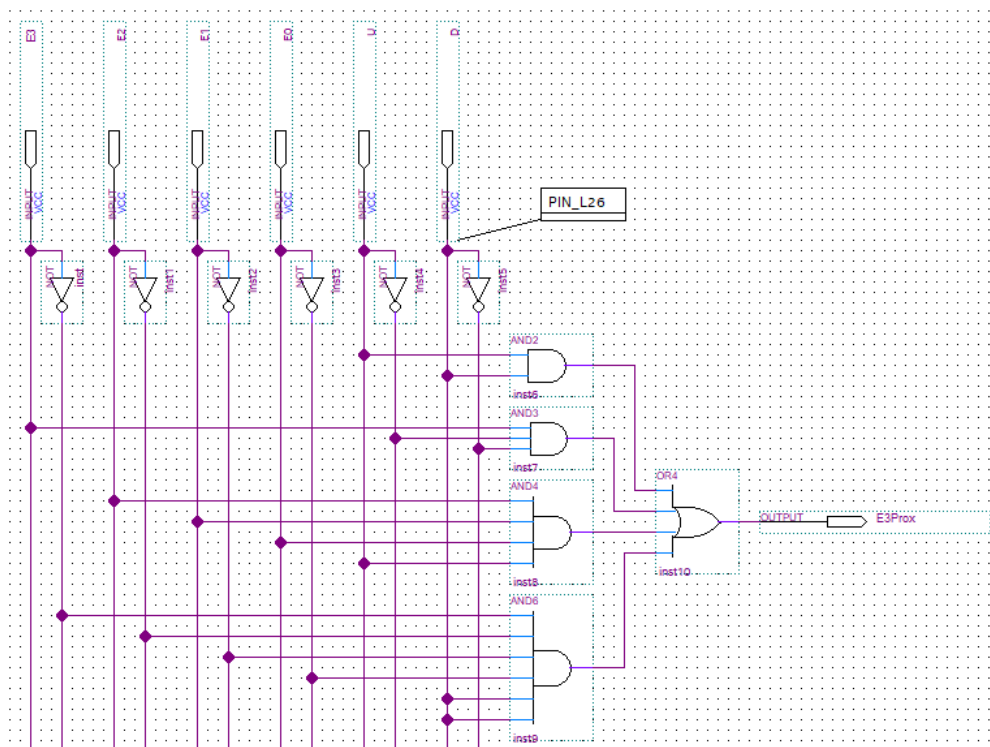

Fonte: Autor


Figura 19 – Circuito de Próximo Estado - Bit E2

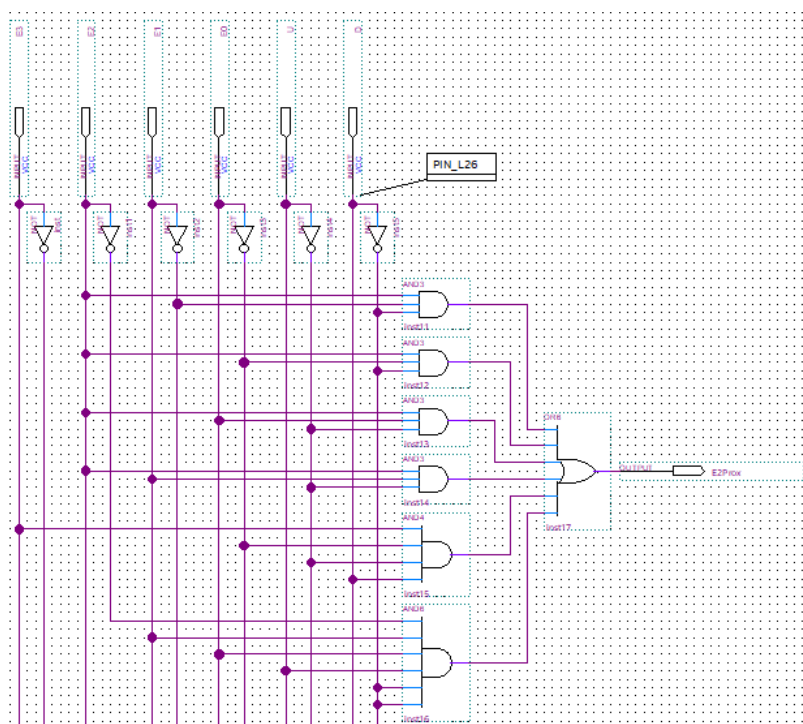

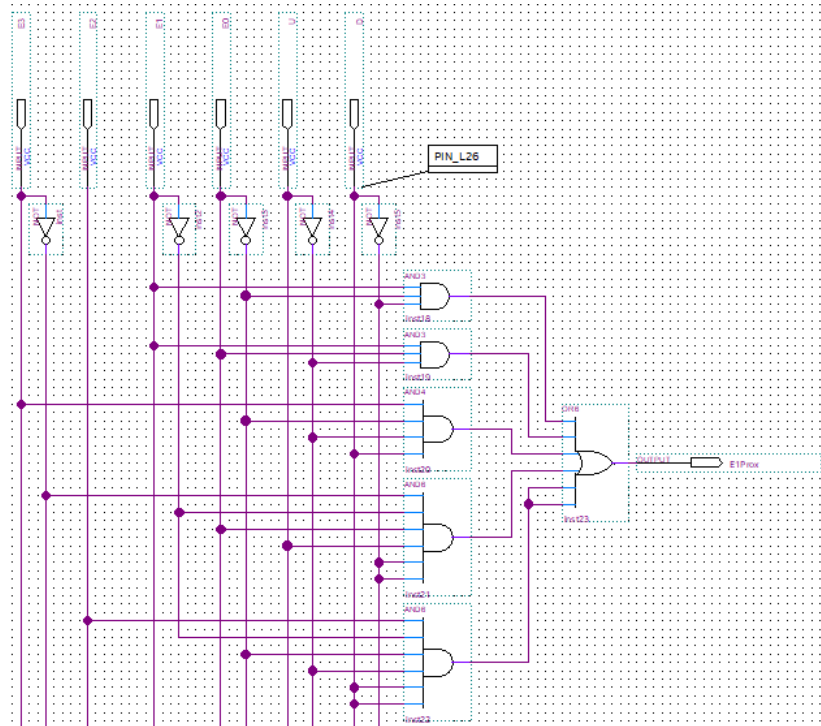Fonte: Autor

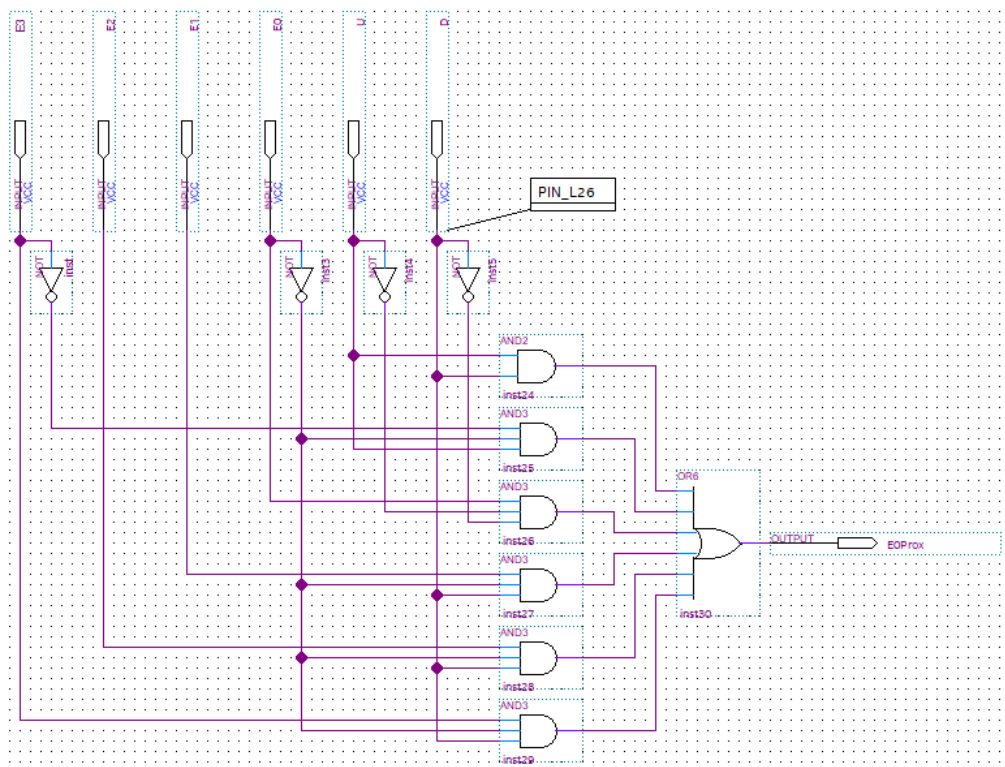


Figura 20 – Circuito de Próximo Estado - Bit E1



Fonte: Autor

Figura 21 – Circuito de Próximo Estado - Bit E0



Fonte: Autor

### 4.3.5 Função de Saída


Como fundamentado na seção 3.5, a saída da máquina de Mealy depende de suas entradas além do estado atual. Esse detalhe acabou aumentando significativamente o tamanho das expressões de cada bit, como podemos ver na Tabela 11 e nas figuras 22, 23, 24, 25.

Tabela 11 – Expressões para os bits de Saída

Bit	Expressão
S3	$U.D + E2'.E1.U + E2.E1'.D + E2'.E1.E0.D' + E2.E1'.E0'.U' + E3.E0.U'.D'$
S2	$U.D + E2'.E1.D + E3.U'.D' + E3'.E2'.E0'.D + E3'.E2'.E1'.U + E2'.E1.E0'.U + E2.E1.E0.U + E3'.E2'.E1'.E0.D'$
S1	$U.D + E3.E0'.D + E2'.E1.E0.D + E2.E1.E0'.U + E3.E0.U'.D' + E3'.E2'.E1'.E0.U + E2'.E1.E0'.U'.D' + E2.E1.E0.U'.D'$
S0	$U.D + E0.D + E0.U + E3.D' + E0'.U'.D' + E3'.E2'.E1'.D$


Fonte: Autor

Figura 22 – Circuito de Saída - Bit S3

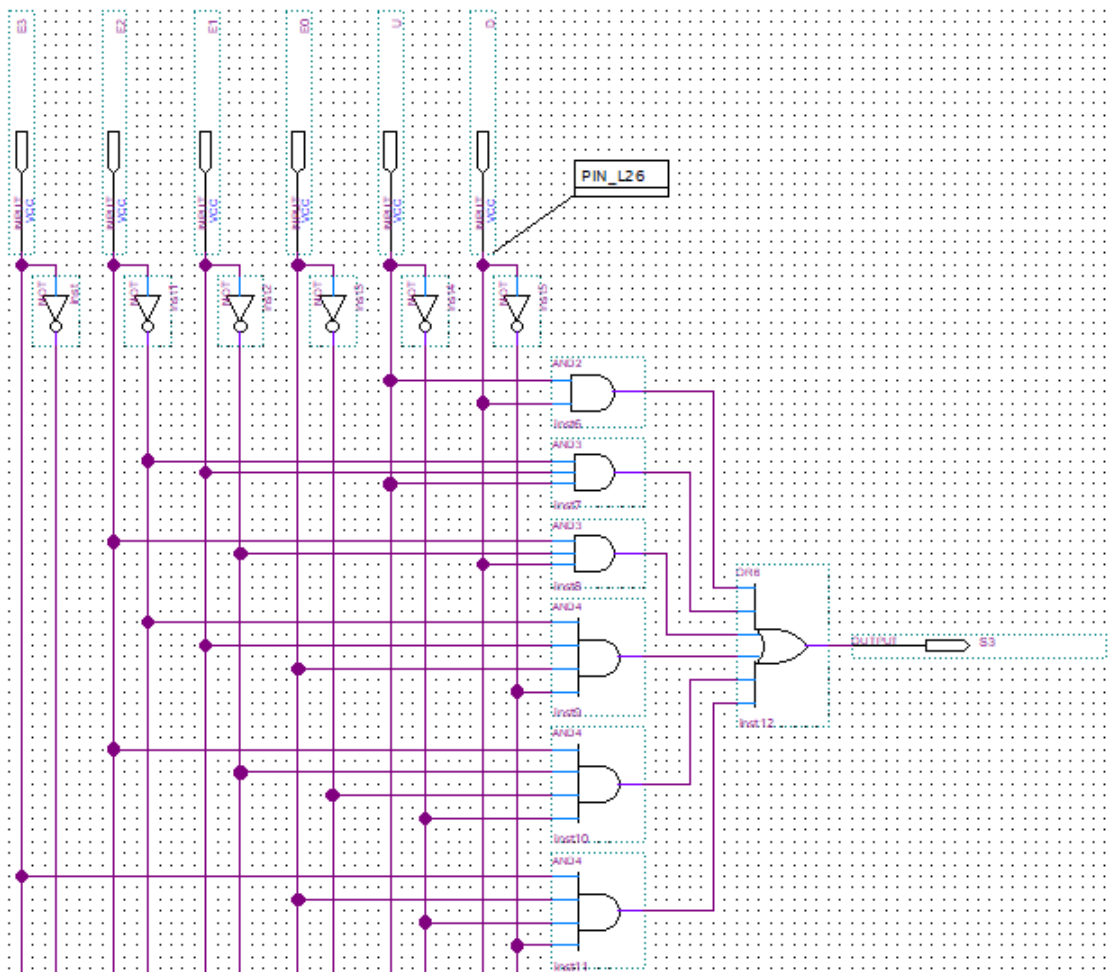


Fonte: Autor

Figura 23 – Circuito de Saída - Bit S2

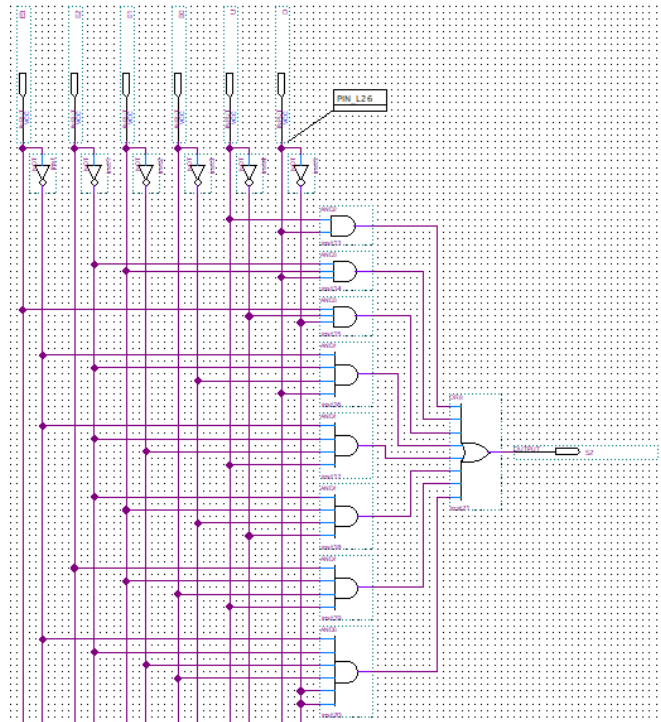


Fonte: Autor

Figura 24 – Circuito de Saída - Bit S1

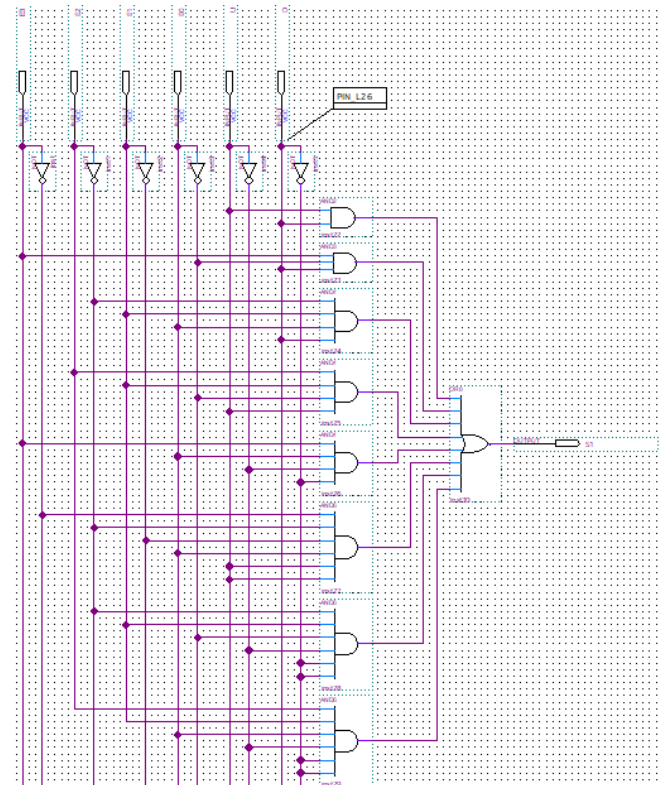

Fonte: Autor

Figura 25 – Circuito de Saída - Bit S0

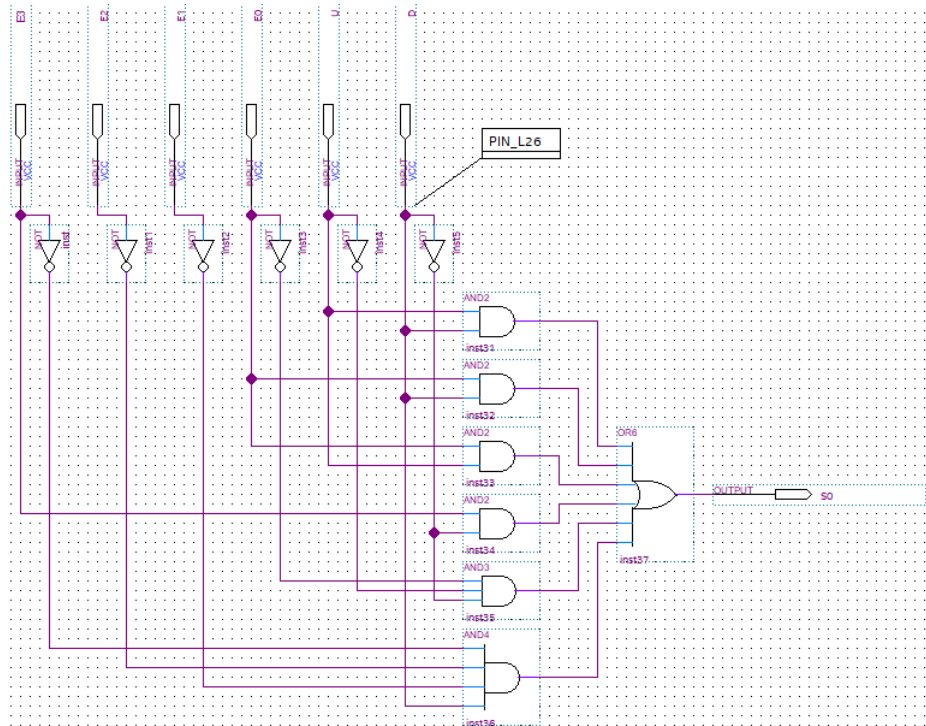


Fonte: Autor

## 4.4 Projeto Final

Unindo o circuito final de cada seção anterior através de *black-boxes* obtemos a configuração da Figura 26.

A entrada clock passa pela caixa Temporizador, sofre a divisão de frequência e vai para a máquina de estados. A máquina executa as operações a cada ciclo de *clock* e as saídas S3, S2, S1 e S0 vão para o Decodificador que cuida da exibição do valor recebido no display de sete segmentos.

Figura 26 – Projeto Final

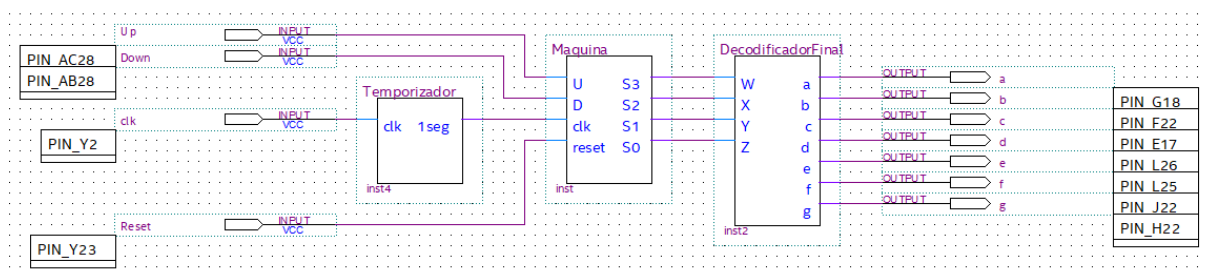

Fonte: Autor

## 5 Resultados Obtidos e Discussões

O projeto foi mapeado e descarregado no kit *Altera DE2-115* e apresentado ao professor com sucesso. Algo observado foi a assincronalidade das saídas já que as mesmas dependem assincronamente das entradas. A seguir utilizaremos do recurso de *waveforms* disponível no *software Quartus Prime* para demonstrar os resultados da implementação da Máquina de Estados.

### 5.1 Temporizador


As *waveforms* disponíveis no *Quartus Prime* não suportam a diferença de frequência exigida pelo projeto. Por esse motivo, não será possível mostrar visualmente os resultados do que foi implementado nas seção 4.1.

Para a simulação das outras partes do projeto, serão utilizadas frequências de *clock* convenientes para a exibição dos dados.

### 5.2 Decodificador

A [Figura 27](#) mostra a simulação do decodificador em execução. Podemos conferir o resultado com a [Tabela 4](#) e a [Tabela 5](#) e verificar que a saída é a esperada. Assim como desejávamos, cada número codificado em BCD acende seus respectivos segmentos e quando os códigos de 10 a 15 são passados o display apaga.

Figura 27 – Forma de onda do Decodificador

 


Fonte: Autor

### 5.3 Máquina de Estados

A [Figura 28](#) mostra o funcionamento do contador com a entrada UP = 1, DOWN = 0 e RESET = 0.

Figura 28 – Forma de onda da Máquina de Estados (UP = 1/DOWN = 0)

 


Fonte: Autor

A simulação ocorreu como esperado. Podemos ver que as saídas respeitam a sequência definida na [Tabela 1](#).

Já na [Figura 29](#) a sequência está ao contrário como deveria ser, pois o valor das entradas é DOWN = 1 e UP = 0.


Figura 29 – Forma de onda da Máquina de Estados (UP = 0/DOWN = 1)

 

Fonte: Autor

A Figura 30 tem como objetivo mostrar o estado *Blank* quando  $Up = 1$ ,  $DOWN = 1$  e  $RESET = 0$ . Nesse caso, a saída 15 é requisitada pela máquina, apagando o display como esperado. A imagem também nos mostra que a contagem, de fato, volta ao número inicial quando saímos do estado *blank* como requisitado.


Figura 30 – Forma de onda da Máquina de Estados ( $UP = 1/DOWN = 1$ )

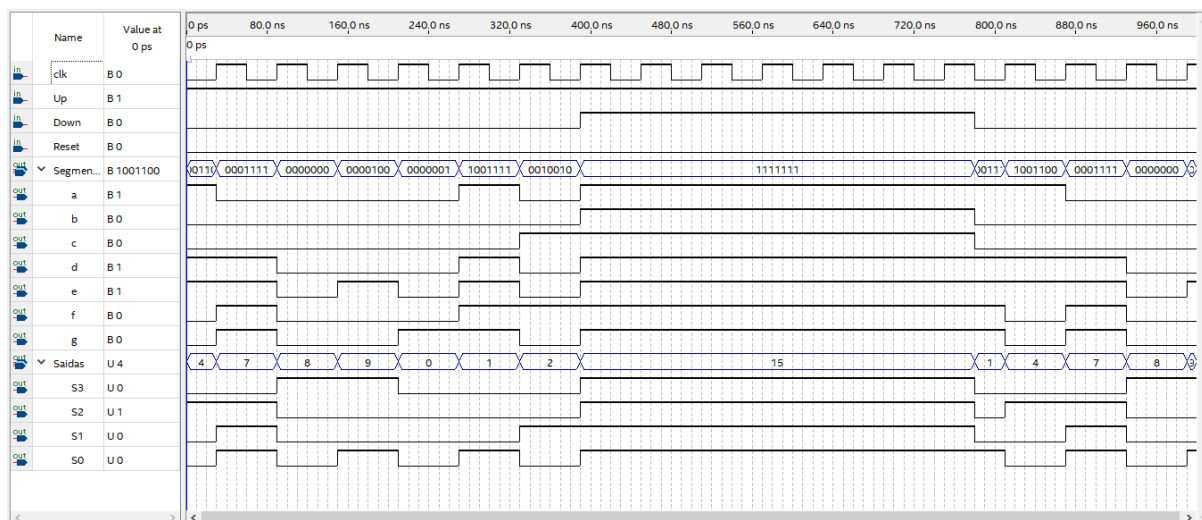

Fonte: Autor

A Figura 31 demonstra a ação de manter estado descrita na Tabela 7 quando  $UP = 0$ ,  $DOWN = 0$  e  $RESET = 0$ .

Figura 31 – Forma de onda da Máquina de Estados ( $UP = 0/DOWN = 0$ )

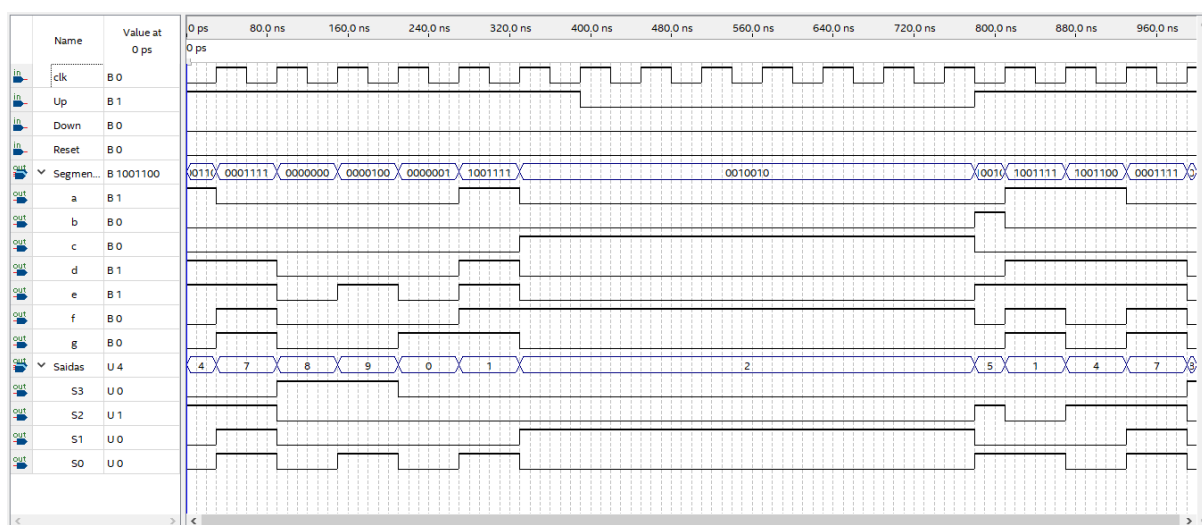


Fonte: Autor

Na Figura 32 podemos ver o funcionamento da entrada RESET. A saída tem valor

igual a 4 pois é o comportamento da máquina do tipo Mealy. Ela se encontra no estado 0000, mas como  $UP = 1$  a saída é 4, pois depende diretamente da entrada.

Figura 32 – Forma de onda da Máquina de Estados (RESET = 1)

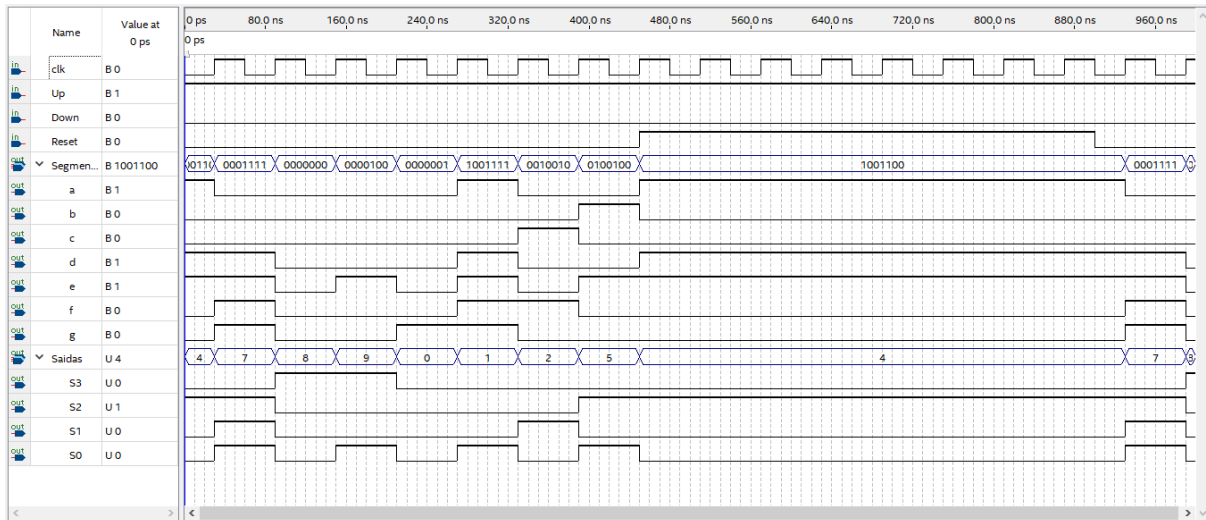

Fonte: Autor



## 6 Considerações Finais

Com todos os passos mostrados anteriormente, implementamos, com sucesso, um contador numérico utilizando uma Máquina de Estados do tipo Mealy. O projeto foi trabalhoso, exigindo pesquisa em diversas bibliografias e testes individuais no FPGA durante e fora de aula.

Apesar de ter funcionado com sucesso, utilizar blocos esquemáticos para desenvolver uma Máquina de Estados Finitos não é a melhor opção. A implementação por esquemático é passiva de erros bobos e necessita de mais tempo e atenção dobrada para que obtenhamos sucesso de primeira. Quando algum erro ocorre é extremamente difícil encontrá-lo, como, por exemplo, ao montar os circuitos de saída vistos na [Figura 23](#).

Tendo isso em vista, sob a imposição do modelo esquemático, a melhor estratégia foi desenvolver e testar o projeto por partes antes de uní-lo, mostrando a eficiência das *black-boxes* fornecidas pelo *Quartus Prime*.

Em termos de implementação, a melhor maneira seria através de HDLs. Estas, simplificam a criação de circuitos muito complexos além diminuir consideravelmente o tempo de montagem e facilitar a busca caso ocorra algum erro.

Apesar das dificuldades, o projeto foi de extrema importância, compilando tudo que vimos até o momento e nos testando a um alto nível na projetagem de circuitos digitais.



## Referências

- 1 HARRIS, D. M.; HARRIS, S. L. *Digital Design and Computer Architecture*. 2. ed. Waltham/MA, EUA: Morgan Kaufmann, 2013. 690 p. Bibliografia: p. 8, 11, 56, 123, 274. ISBN 978-0-12-394424-5. Citado 4 vezes nas páginas 13, 14, 15 e 16.
- 2 TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Digital Systems: Principles and Applications*. 10. ed. New Jersey, EUA: Pearson, 2007. 921 p. Bibliografia: p. 364, 425-426. ISBN 0-13-172579-3. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 17.
- 3 THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. *JFLAP*. Disponível em: <<http://www.jflap.org/>>. Acesso em: 21 out. 2019. Citado na página 27.
- 4 ONLINE KARNAUGH MAP GENERATOR. *Online Karnaugh Map Generator*. Disponível em: <<http://www.32x8.com/index.html>>. Acesso em: 21 out. 2019. Citado na página 29.